

7. 2010

g.

$$gV \cdot \frac{12}{6+12} = U_2 \cdot \frac{6}{6+6}$$

$$gV \cdot \frac{2}{3} = U_2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 2$$

$$U_2 = \overset{3}{g} \cdot \frac{2}{\cancel{3}_1} \cdot 2 = 12.$$

$$10. \quad u(t) = 100 \sin(500t) \quad \text{V}$$

$$i(t) = 2,5 \sin(500t) \quad \text{A}$$

$$R = 20 \, \Omega$$

$$P = \frac{100 \cdot 2,5}{2} \cdot \cos \varphi = 125 \cdot \cos 0 = 125 \text{ W}$$

$$U = \frac{U}{R}$$

$$U = I_{\text{eff}} \cdot R$$

$$P = U \cdot I_{\text{eff}}$$

$$= \frac{I_{\text{eff}} I_{\text{eff}}}{R} \Rightarrow I_{\text{eff}} = \sqrt{P \cdot R} = \sqrt{125 \cdot 20}$$

$$P = I_{\text{eff}}^2 \cdot R$$

$$I_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{\frac{125}{20}} = 2,5 \text{ A}$$

8)

2. 2011

5)

$$U = 48 \text{ V}$$

$$C_1 = 30 \text{ nF}$$

$$C_2 = 60 \text{ nF}$$

$$C_{\text{GK}} = 20 \text{ nF}$$

$$C = \frac{Q}{U}$$

$$Q = C \cdot U$$

$$Q = 960 \text{ nC}$$

$$U_1 = \frac{Q}{C_1} = 32$$

$$U_2 = \frac{Q}{C_2} = 16$$


$$B = 16 \text{ V}$$

$$A = 32$$

$$\bullet 16$$

$$U_{AB} = 32 - 16 = 16 \text{ V}$$

10

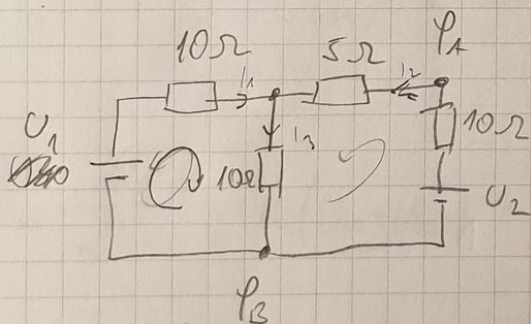

$$U_1 = 40 \text{ V}$$

$$R_1 = 10 \Omega$$

$$R_2 = 15 \Omega$$

$$U_2 = R \cdot I = 10 \text{ V}$$

$$U_A = U_2 + I_2 \cdot R_1$$

$$= 10 \text{ V} - \left(-\frac{1}{2} \text{ A}\right) \cdot 10 \Omega = 15 \text{ V}$$

$$I_3 = I_1 + I_2$$

$$U_2 - I_2 R_2 - I_3 R_1 = 0$$

$$U_1 - I_1 R_1 - I_3 R_1 = 0$$

$$U_2 - I_2 R_2 - I_1 R_1 - I_2 R_1 = 0 \Rightarrow I_1 = \frac{U_2}{R_1} - I_2 \frac{R_2}{R_1} - I_2$$

$$U_1 - I_1 R_1 - I_1 R_1 - I_2 R_1 = 0$$

$$I_2 (2R_2 + R_1) = 2U_2 - U_1$$

$$U_1 - 2R_1 \cdot I_1 - I_2 R_1 = 0$$

$$I_2 = \frac{2U_2 - U_1}{2R_2 + R_1}$$

$$U_1 - (2U_2 - U_1) - I_2 R_1 = 0$$

$$U_1 - 2U_2 + 2I_2 R_2 + I_2 R_1 - I_2 R_1 = 0$$

7.2011.

$$g) \quad i(t) = \operatorname{Im} \sin(\omega t + \alpha_i) = 5\sqrt{2} \sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$$

$$= -5A$$

$$I = 5\sqrt{2}$$

$$f = 50\text{Hz}$$

$$\omega = 2\pi f = 100\pi$$

10

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{\frac{U}{2R}}{\frac{U}{R+X_C}} = \frac{R+X_C}{2R} = \frac{i+j}{2i} = \frac{\sqrt{2}}{2} = 0,707 \quad E)$$

7. 2012.

(8)

(9)

$$\gamma_k = 55 \frac{\text{Sm}}{\text{mm}}$$

$$\gamma = \frac{S}{m}$$

SIMENS METAR
MILIMETAR²

ŠTO NIJE LEGIT

MJERNA JEDINICA
JEBO IH BOG
na provodnost

$$55 \frac{\text{S}}{\text{mm}} = 55000 \frac{\text{S}}{\text{m}}$$

$$S = 10 \text{ mm}^2 = 10 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$$

$$l = 0,5 \text{ m} = 500 \text{ mm}$$

$$\phi = 10^{-4} \text{ Vs}$$

$$\Delta t \rightarrow \phi \rightarrow 0$$

$$\Delta Q = ?$$

$$R = \rho \cdot \frac{l}{S}$$

$$G = \gamma_k \cdot \frac{S}{l}$$

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

$$dQ = I \cdot dt$$

$$\epsilon_{ind} = -N \frac{d\phi}{dt}$$

$$dt = -N \frac{d\phi}{\epsilon_{ind}}$$

$$dQ = -I \cdot N \cdot \frac{d\phi}{\epsilon_{ind}}$$

$$dQ = -\frac{N}{R} \cdot d\phi$$

$$dQ = -N \cdot G \cdot d\phi$$

$$dQ = -1 \cdot 55 \cdot 10^3 \frac{\text{S}}{\text{m}} \cdot \frac{10^{-4} \text{ Vs}}{0,5 \text{ m}} = -10^{-4} \text{ Vs}$$

$$= 110 \mu \text{ As}$$

→ zbog toga ispadne red veličine
mali

~~TKO JEBO STAV~~

$$I = \frac{dQ}{dt} \Rightarrow dQ = I \cdot dt$$

$$\epsilon_{ind} = -N \cdot \frac{d\phi}{dt}$$

$$dt = -N \cdot \frac{d\phi}{\epsilon_{ind}}$$

$$dQ = -N \cdot I \cdot \frac{d\phi}{\epsilon_{ind}}$$

$$dQ = -N \cdot G \cdot d\phi$$

$$dQ = -N \cdot \gamma_k \cdot \frac{S}{l} \cdot d\phi$$

$$= -1 \cdot 55 \cdot \frac{10}{0,5} \cdot (-10^{-4})$$

$$dQ = 110 \text{ m As}$$

10. Struja je 0 \rightarrow nemu grane \rightarrow 2 odvojenim krugovima sa
serijom otpora

$$I_A = I_B$$

$$9V \cdot \frac{12\Omega}{6\Omega + 12\Omega} = \frac{6\Omega}{6\Omega + 6\Omega} \cdot U_2$$

$$9V \cdot \frac{12}{18} = \frac{6}{12} U_2$$

$$6V = \frac{1}{2} U_2$$

$$U_2 = 12V$$

(11)

$$U_0 = -5V$$

$$I_1 = 0.1A = I_c$$

9. 2012

⑨ $Z = 55 \Omega$

ZVIJEZDA spoj

$I = 4 \text{ A}$

1. faza

$U_f = I \cdot Z = 220 \text{ V}$

voltmetar mjeri linijiski napon

$U_e = \sqrt{3} \cdot U_f = \sqrt{3} \cdot 220 \text{ V} = 381 \text{ V} \quad \text{E)}$

⑩

$u(t) = 100 \sin(500t) \text{ V} \rightarrow U_{\max}$

$i(t) = 2,5 \sin(500t) \text{ A}$

$U = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}}$

$I = \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}}$

$P = U \cdot I = \frac{1}{2} \cos \varphi = \frac{250}{2} = 125 \text{ W}$

$U = I_R \cdot R$

RADNA SNAGA $P = U \cdot I_R$
SAMO NA R

$P = I_R^2 \cdot R$


VALJDA ?

$I_R = \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{\frac{125}{20}} = 2,5 \text{ A}$

9. 2013

superposition

1)

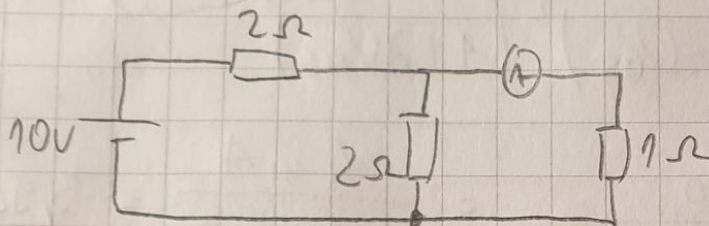


$$R = \frac{8}{3}$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{10}{\frac{8}{3}} = \frac{15}{4} A$$

$$I_1 = I \cdot \frac{2}{2+1} = \frac{15}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{5}{2} A$$

2)

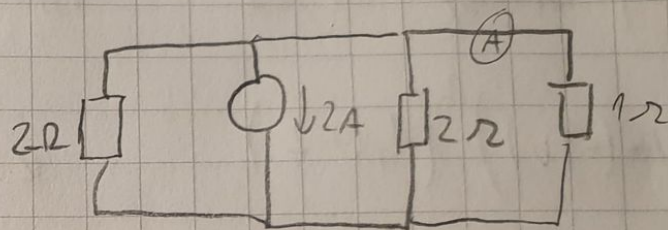

$$R = 0,5 \Omega$$

$$U = R \cdot I = 1 V$$

$$I_2 = \frac{U}{R} = -1 A$$


$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

$$I = \frac{5}{2} + 1 + 1$$

$$I = 2,5 A$$

3)

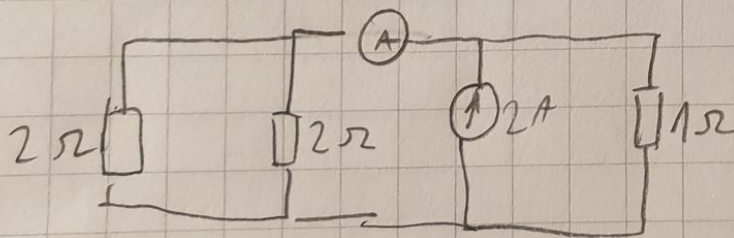

$$I_3 = 1 A$$

10

$$U = 220V$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$R = 25 \Omega$$

$$L = 63 \text{ mH}$$

$$C = 122 \mu\text{F}$$

$$X_L = j\omega L = 19,79j$$

$$X_C = \frac{1}{j\omega C} = -26,09j$$

$$25 + 19,79j - 26,09j = 25 - j6,3$$

$$\varphi = \arctan \frac{-6,3}{25} = 0,246$$

FAKTOR ~~SPRABE~~

$$\rightarrow \cos \varphi = 0,969$$

$$= 0,97$$

←
KAPACITIVNO

11.

$$\lambda = 0,005V^{-1}$$

$$U_{\text{ср}} = -1$$

- 7.2014

(10)

$$R_1 = 4\Omega$$

$$I_5 = 2A$$

$$R_2 = 11\Omega$$

$$R_3 = 2\Omega$$

$$R_4 = 4\Omega$$

$$R_5 = 6\Omega$$

$$U_5 = I_5 \cdot R_5$$

$$U_5 = 12V$$

$$U_5 = U_4$$

$$I_4 = \frac{U_4}{R_4} = \frac{12V}{4\Omega} = 3A$$

$$I_3 = I_4 + I_5 = 5A$$

$$U_3 = I_3 \cdot R_3 = 5A \cdot 2\Omega = 10V$$

$$U_2 = U_3 + U_4 = 22V$$

$$I_2 = \frac{U_2}{R_2} = \frac{22V}{11\Omega} = 2A$$

$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$I_1 = 7A$$

$$U_1 = I_1 \cdot R_1 = 28V$$

$$U = U_1 + U_2$$

$$U = 28 + 22 = 50V$$

