

PROVJERA ZNANJA 2016. YERO

10. $R = X_C = 100 \Omega$

$$A = I_1 + I_2 + I_3 = 2\sqrt{2}$$


$$I = 10 \angle 4^\circ$$

$$\frac{U \angle 0^\circ}{-j100} + \frac{U \angle -120^\circ}{100} + \frac{U \angle -240^\circ}{100} = 2\sqrt{2} \angle 4^\circ$$

$$U \left(\frac{1 \angle 0^\circ}{-j100} + \frac{1 \angle -120^\circ}{100} + \frac{1 \angle -240^\circ}{100} \right) = 2\sqrt{2} \angle 4^\circ \quad / \because \left(\frac{1 \angle 0^\circ}{-j100} + \dots \right)$$

D) $U = 200 \text{ V}$

PROJEKAT ZNANJA 2016. JESEN

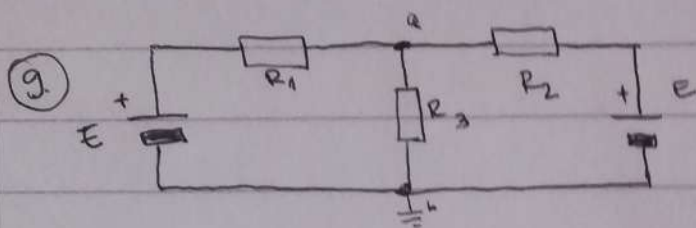

$$R_1 = R_2 = R_3 = R$$

$$U_{R_3} = ?$$

Millmanova metoda:


$$U_{ab} = \frac{\frac{E}{R_1} + \frac{E}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

U brojnik ide struja, a
u nazivnik vodljivost

$$\boxed{R_1 = R_2 = R_3 = R}$$

$$U_{ab} = \frac{\frac{E}{R} + \frac{E}{R}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R}} = \frac{\frac{2E}{R}}{\frac{3}{R}} = \frac{2E}{3} = 0,667 E$$


$$\boxed{B) 0,667 E}$$

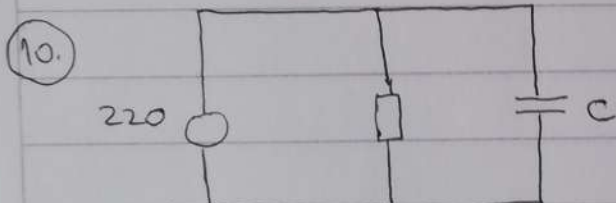

$$\cos \varphi_1 = 0,866 \rightarrow \varphi_1 = 30^\circ$$

$$\cos \varphi_2 = 1 \rightarrow \varphi_2 = 0^\circ$$
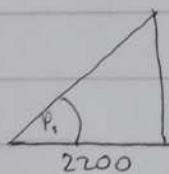
$$P = \frac{U^2}{R} = \frac{220^2}{22} = 2200 \text{ W}$$



$$Q_2 = \tan \varphi_2 \cdot P$$

$$Q_2 = 0$$

$$\tan \varphi_1 = \frac{Q_1}{P} \Rightarrow Q_1 = 1270 \text{ VAR}$$

$$Q_C = Q_1 - Q_2$$

$$Q_C = 1270 \text{ VAR} \rightarrow X_C = \frac{U^2}{Q_C} = \frac{220^2}{1270} = 38,1 \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow C = \frac{1}{X_C \omega} = \frac{1}{38,1 \cdot 2\pi \cdot 50} = 83,54 \mu\text{F}$$

$$\boxed{B) C = 83,54 \mu\text{F}}$$

PROVERA ZNANJA 2017. JESEN

9. Isti postupak kao i Pz 2019.

d) $11,2 \Omega$


10. Isti postupak kao i Pz 2019.

e) $Z_T = 5 - j \frac{5}{3}$, $E_T = \frac{50}{3} \angle 30^\circ$

PROVERA ZNANJA 2017. LETO

9.

PROJERA ZNANJA 2018.

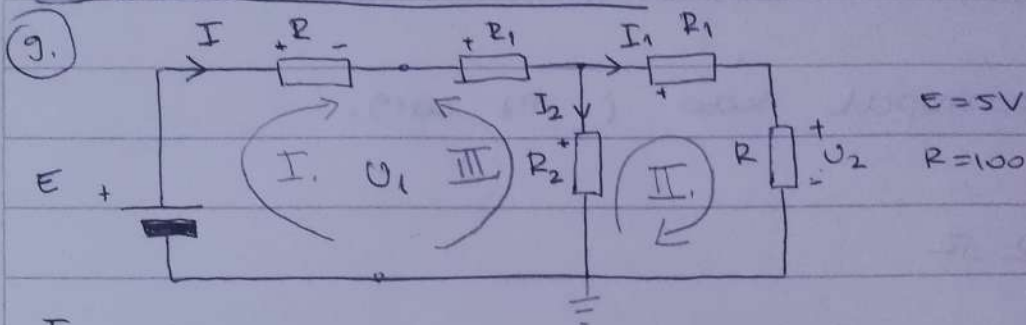

I.

$$5 - I \cdot R = 3$$

$$-IR = 3 - 5$$

$$-100I = -2$$

$$I = 0.02A = 20mA$$

$$I_1 = \frac{U_2}{R_2} = \frac{1}{100} = 0.01A$$

$$I_2 = I - I_1 = 0.01$$

II. $I_2 \cdot R_2 - I_1 \cdot R_1 - U_2 = 0$

III. $I_2 \cdot R_2 + I \cdot R_1 = 3 \quad | \cdot (-1)$

$$-I_2 \cdot R_2 - U_2 - I \cdot R_1 = -3$$

$$R_1 (-I_1 - I) = -2$$

$$R_1 (-0.03) = -2$$

$$R_1 = 66 \frac{2}{3} = 66.67 \Omega$$

$$I_2 \cdot R_2 = U_2 + I_1 \cdot R_1$$

$$R_2 = \frac{U_2 + I \cdot R_1}{I_2}$$

$$R_2 = \frac{1 + 0.03 \cdot 66.67}{0.01}$$

$$R_2 = 166.67 \Omega$$

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{166.67}{66.67} = 2.5$$


10. $z_1 = z_2 = z_3 = 60 \angle 60^\circ$

TRUKUT $\Rightarrow U_L = U_F$


$$P_{uk} = 3 \cdot P = 3 \cdot \frac{U^2}{Z} \cdot \cos(\varphi) = 3 \cdot \frac{380^2}{100} \cdot \cos(60)$$

$$P_{uk} = 2166 = 2.166 kW$$


PROVERA ZNANJA 2019.

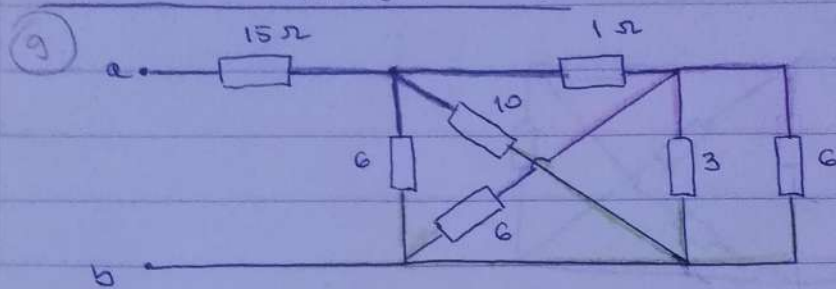

Nova shema:

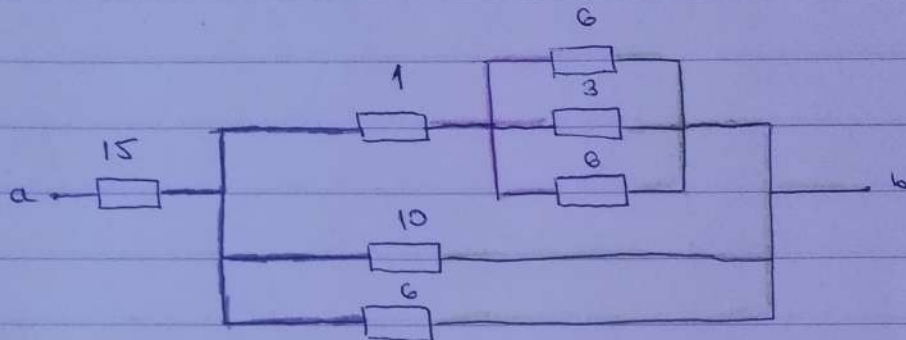
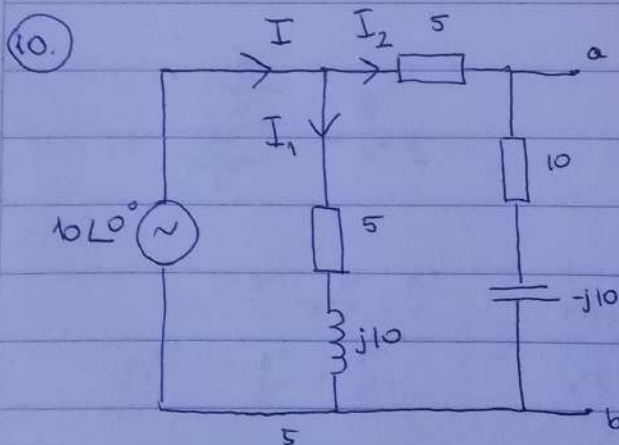
$$\begin{aligned}
 R_{uk} &= 15 + ((1 + 6 \parallel 3 \parallel 6) \parallel 10 \parallel 6) \\
 &= 15 + (2.5 \parallel 10 \parallel 6) \\
 &= 15 + 1.5 \\
 &= 16.5 \Omega
 \end{aligned}$$




1) $Z_T = ?$

Makni izvor

strujni izvor \rightarrow prazan hod

naponski izvor \rightarrow kratki spoj

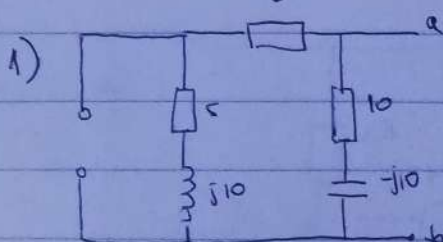

2) vrati izvor, izračunaj smjer I_2

$$I_2 = I \cdot \frac{5 + j10}{5 + j10 + 5 + \cancel{j10} - j10} = 2.5 + 5j$$

$$\begin{aligned}
 Z_T &= (5 + 5 + j10) \parallel (10 - j10) \\
 Z_T &= 10 \Omega
 \end{aligned}$$

$$U_{ab} = I_2 \cdot (10 - j10) = 75 + 25j$$